

VJ 1210 Tecnología de computadores

Tema 1 Teoría de circuitos

Contenido del capítulo


- Estructura electrónica de la materia
- Historia de la electricidad
- Ley de Ohm
- Asociación de resistencias
- Leyes de Kirchhoff
- Ley de Watt

- Los átomos son las partículas más pequeñas de materia que conservan las propiedades de las sustancias que forman (del griego a-tomo, indivisible).
- Los materiales formados por átomos idénticos se denominan elementos.
- Se conocen 118 elementos diferentes.

• En un átomo se distinguen dos partes:

Núcleo: Se encuentra en el centro del átomo. Contiene la mayor parte de la masa. En él se encuentran los neutrones sin carga eléctrica y los protones que poseen carga positiva.

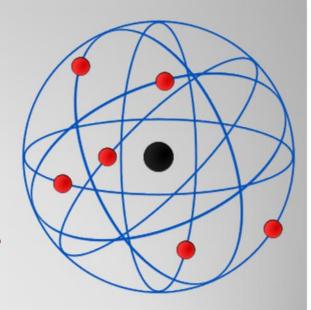Corteza: Contiene los electrones que poseen carga negativa y se encuentran en movimiento alrededor del núcleo.




Modelo de Rutherford


Habitualmente, los átomos poseen igual número de protones que de electrones, lo cual les confiere una carga eléctrica neta nula.


El número de cargas positivas del núcleo de un átomo se denomina número atómico (Z) y determina el elemento de que se trata.

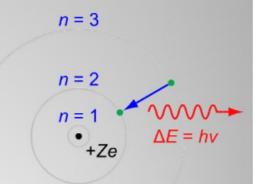Según su número atómico los elementos se clasifican en la tabla periódica, denominada así porque las propiedades de los elementos se repiten periódicamente.



Modelo de Bohr

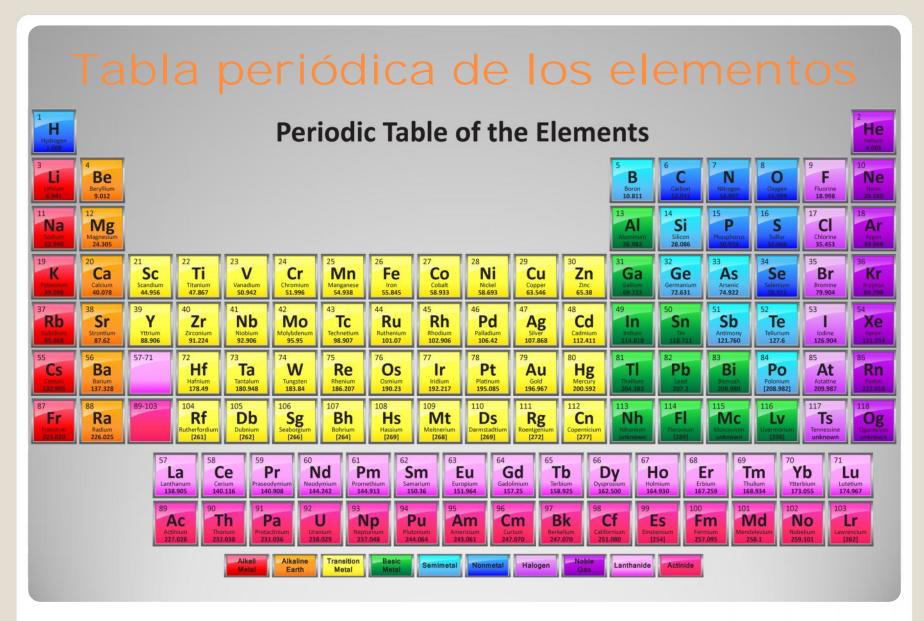

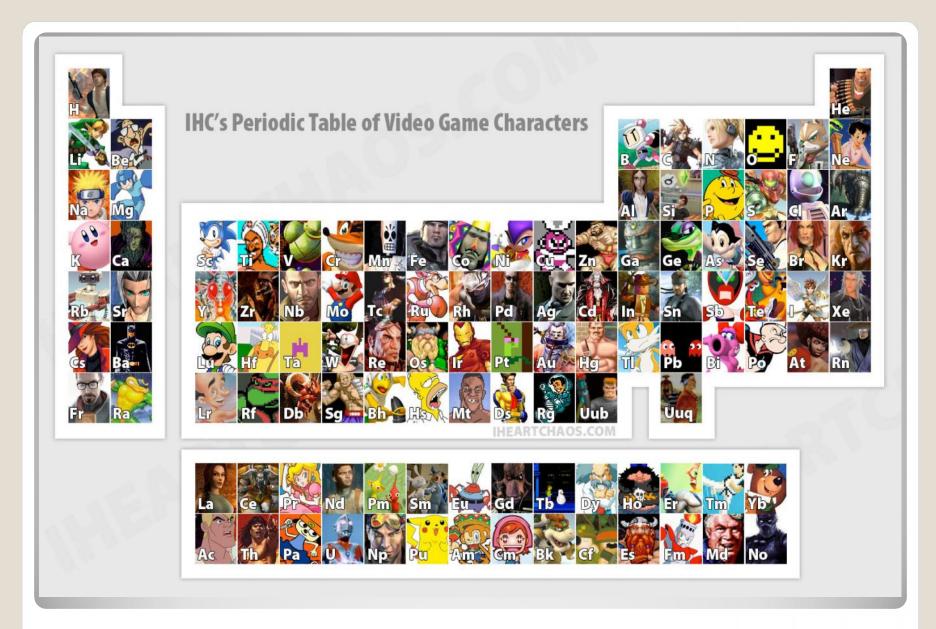

Grado en diseño y desarrollo de videojuegos

Las propiedades eléctricas de un elemento vienen determinadas por el número de electrones de su capa más externa:

- Un átomo con pocos electrones tendrá facilidad para perderlos o compartirlos con otros átomos, dando lugar a los conductores. Es habitualmente el caso de los metales.
- Un átomo con su capa externa completa o casi completa no cederá fácilmente electrones y constituirá un aislante.
- Semiconductores y superconductores constituyen casos particulares.

El desplazamiento de electrones en el seno de un material conductor se denomina corriente eléctrica.

Para que este fenómeno se produzca es necesaria una fuerza electromotriz o diferencia de potencial que se denomina voltaje y se mide en Voltios (V).

La cantidad neta de cargas eléctricas desplazadas se denomina carga y se mide en Culombios (C).

La cantidad de carga que atraviesa un punto por unidad de tiempo se denomina corriente y se mide en Amperios (A).

La oposición al paso de la corriente se llama resistencia y se mide en Ohmios (Ω) .

Alessandro Volta (1745-1827), junto con Luigi Galvani (1737-1798) desarrolló en 1800 el primer generador eléctrico empleando diferentes metales y productos químicos.

Como el ingenio consistía en apilar capas de diferentes sustancias, se le denominó pila eléctrica.

La unidad de medida de la fuerza electromotriz de un generador lleva el nombre de Voltio desde el año 1881 en su honor.



Pila de Volta

Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) fue un físico e ingeniero francés que estudió la interacción entre las cargas eléctricas.

Inventó la balanza de torsión que le permitió medir las fuerzas de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas y establecer la Ley de Coulomb en 1785.

También realizó estudios relacionados con la electricidad estática, la polarización y la resistencia de materiales.

La unidad de carga del Sistema Internacional se denomina Culombio (C) en su honor.

André-Marie Ampère (1775-1836) fue un físico francés que realizó importantes estudios sobre la electricidad y el magnetismo.

En 1820 analizó la relación entre electricidad y magnetismo y estableció la regla de la mano derecha.

Enunció numerosas leyes, entre ellas la de la electrodinámica, que establece la fuerza que ejercen entre sí dos conductores paralelos e intuyó la existencia de los electrones.

La unidad de corriente del Sistema Internacional se denomina Amperio (A) en su honor.

Georg Simon Ohm (1789-1854) fue un físico y matemático alemán conocido principalmente por la ley que lleva su nombre.

También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas.

La Ley de Ohm establece la relación fundamental entre corriente, voltaje y resistencia en un circuito eléctrico.


La unidad de resistencia eléctrica del Sistema Internacional se denomina Ohmio (Ω) en su honor.


La ley de Ohm

La Ley de Ohm establece que "la diferencia de potencial producida por una corriente al atravesar una resistencia es igual (en voltios) al producto de la corriente (en amperios) por la resistencia (en ohmios)".


$$V = I \cdot R$$

$$I = V/R$$
 $R = V/I$

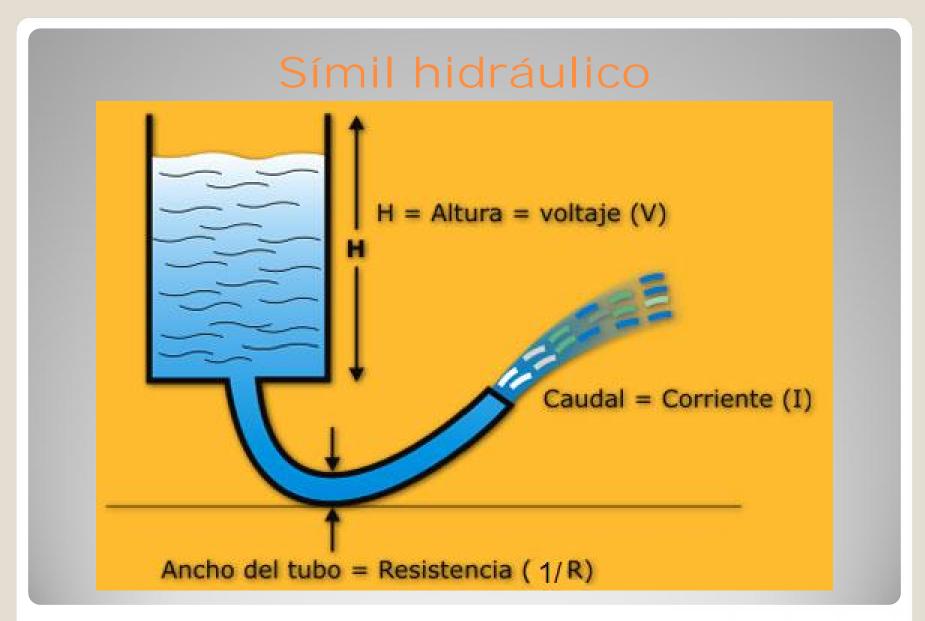


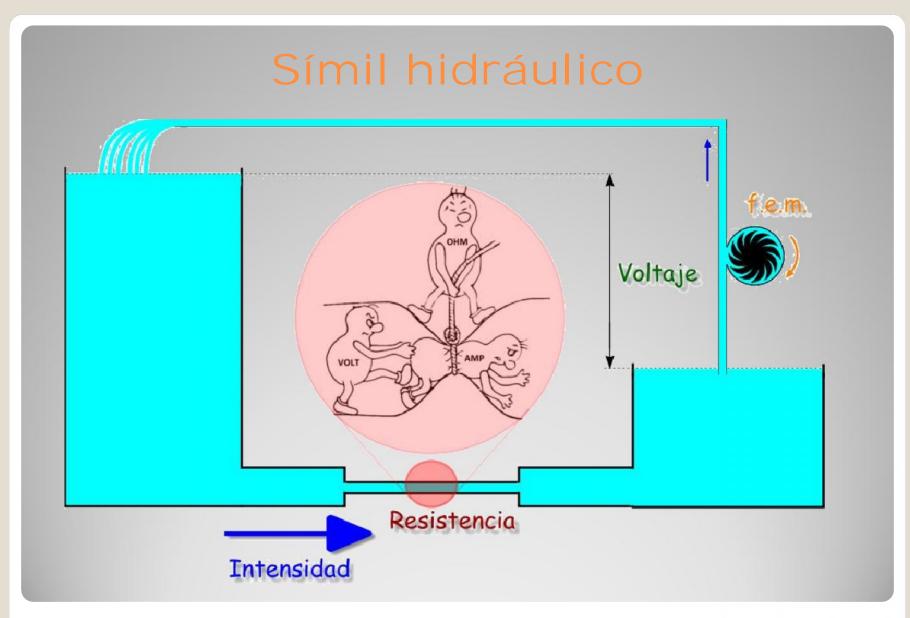

Asociación en serie

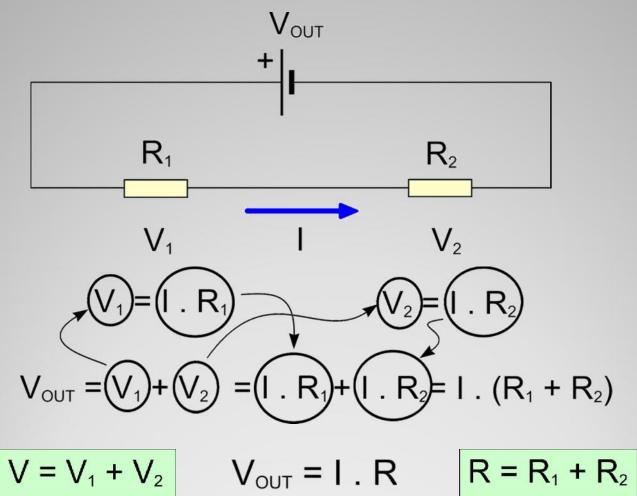

Asociación en paralelo

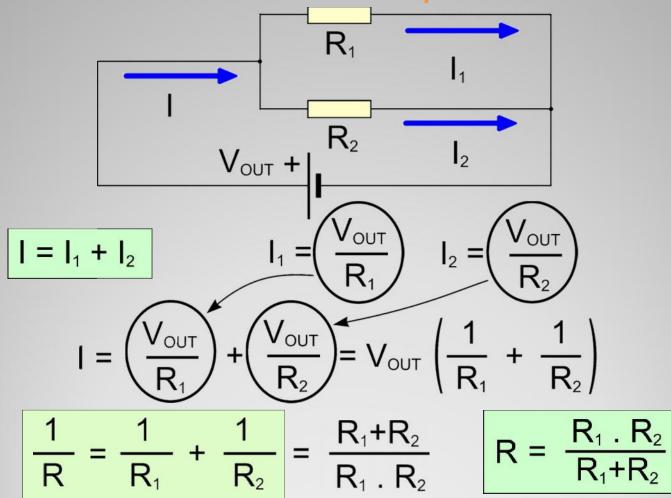

Leyes de Kirchhoff


Enunciadas en 1845 por Gustav Kirchhoff.

Constituyen una consecuencia de la conservación de las magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos.

La primera ley o Ley de las Corrientes de Kirchhoff establece que, para un nodo, la suma de las corrientes que entran y salen del mismo es nula.


La segunda ley o Ley de las Tensiones de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas de potencial en un lazo cerrado es nula.

Ley de corrientes de Kirchhoff

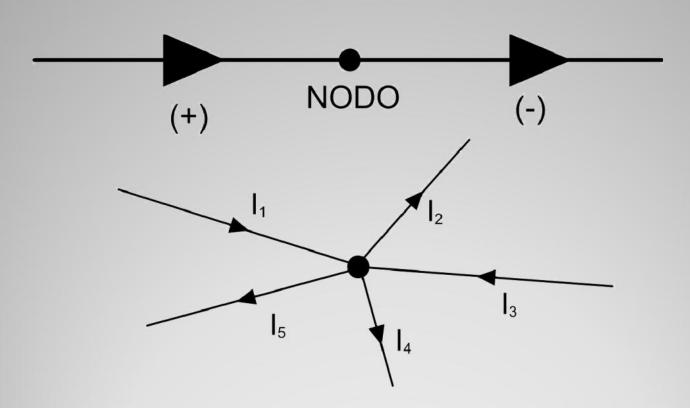

$$I_1 + (-I_2) + I_3 + (-I_4) + (-I_5) = 0$$

Ley de tensiones de Kirchhoff

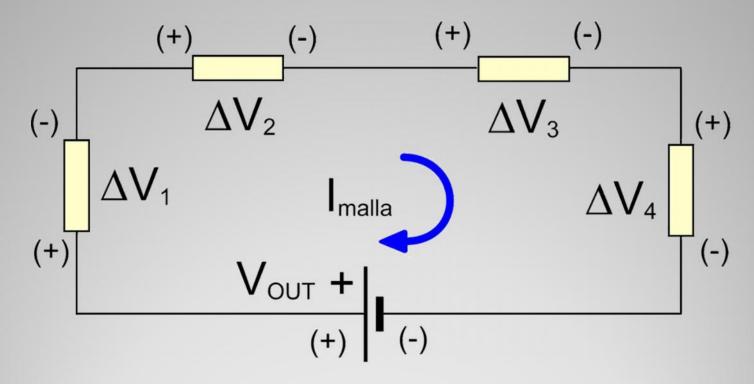

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 + \Delta V_4 + (- V_{OUT}) = 0$$


Ley de Watt

Enunciada por James Watt, de quien toma su nombre la unidad de potencia.

Establece que la potencia generada o consumida por un dispositivo eléctrico es igual al producto de la tensión que soporta por la corriente que lo recorre.

$$P = V . I$$

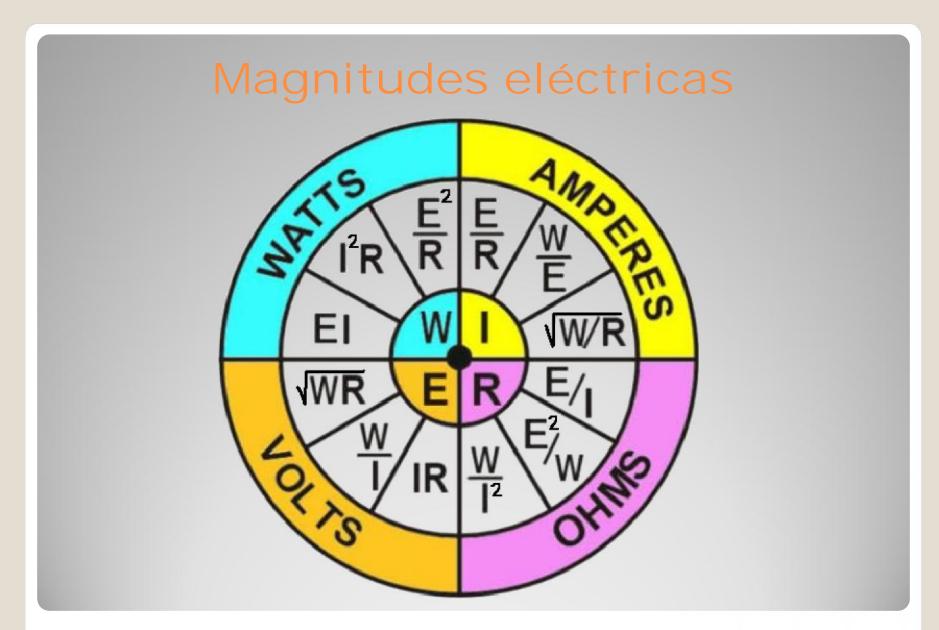En el Sistema Internacional, la potencia se mide en Watios (W). Un Watio o Watt es igual a un Voltio por un Amperio.



Búsquedas interesantes

Átomo

Modelo atómico

Tabla periódica

Conductor eléctrico

Aislante eléctrico

Semiconductor

Superconductividad

Fuerza electromotriz

Alessandro Volta

Carga eléctrica

Charles Augustin Coulomb

Corriente eléctrica

André-Marie Ampère

Resistencia eléctrica

Georg Simon Ohm

James Prescott Joule

Gustav Kirchhoff

Michael Faraday

Hans Christian Oersted

Heinrich Lenz

Nikola Tesla

Luigi Galvani

Generadores eléctricos

Pila eléctrica

Corriente continua

Teoría de circuitos